

8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව

07 ඒකකය











ධාරා විද්‍යනය පිළිබඳ මිනුම්



සැකසුම - හසිත හෙට්ටිආරච්චි
(Dip. In Sci. N.I.E./O.U.S.L.)

පසුගිය සතියේ online පාඨය සඳහා සහභාගී වීමට නොහැකි වූහු සිසුන් සඳහා සහභාගී වූ සිසුන්ගේ උපකරයෙන් ලබා දුන් උපකාරක සටහනකි.

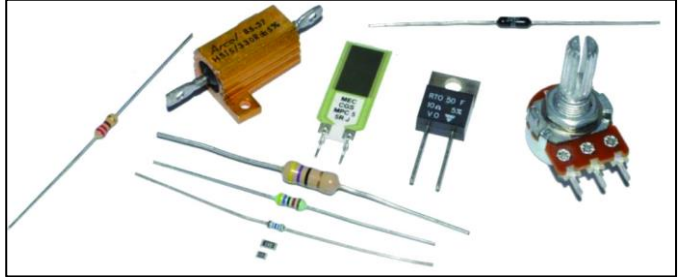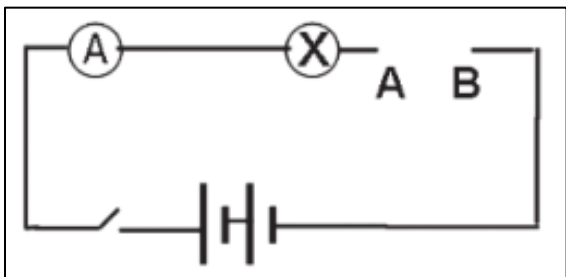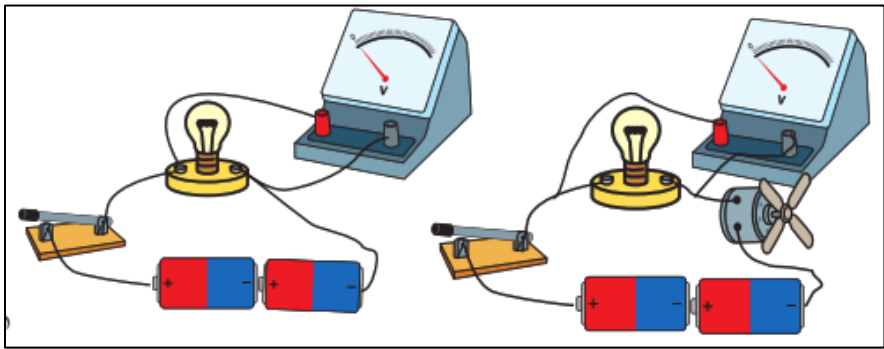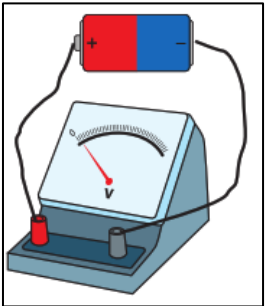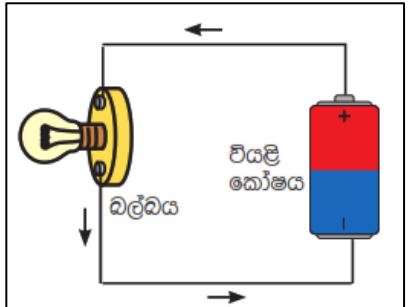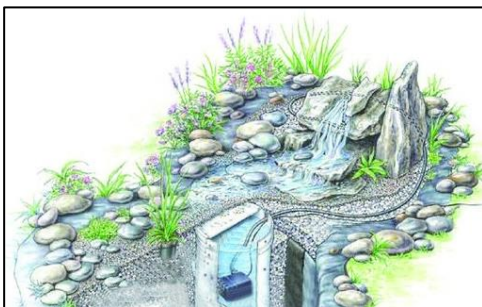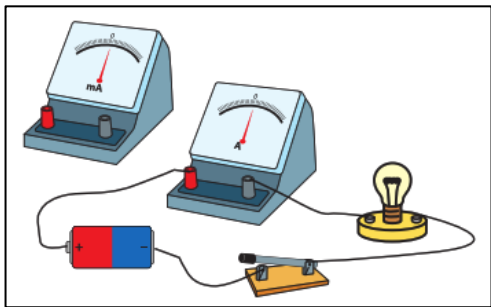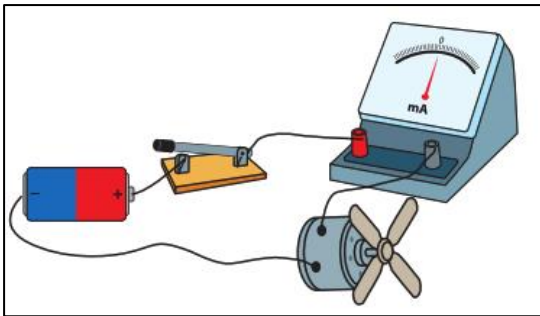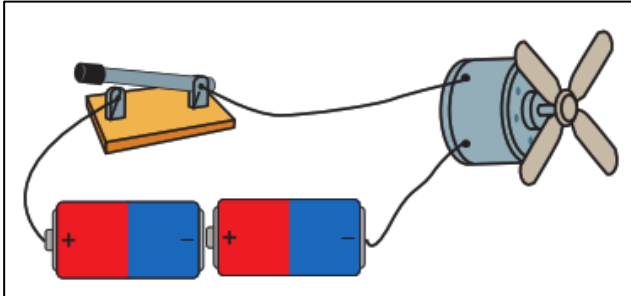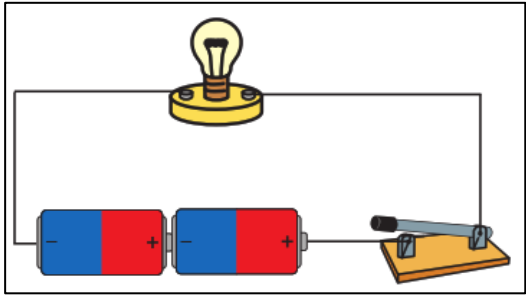For Online Class details WhatsApp 071-9020298



- ## 7.1 විද්‍යුත් ධාරාව


A simple circuit diagram enclosed in a rectangular box. At the bottom, there is a battery consisting of two cells, each with a blue negative terminal and a red positive terminal. To the right of the battery is a switch with a black handle and two metal contacts. A wire connects the positive terminal of the battery to the switch. Another wire goes from the switch up and then left to a light bulb. The light bulb is shown with a yellow glow, indicating it is on. A wire connects the bottom of the light bulb back to the negative terminal of the battery, completing the circuit.

* -සමීච්ඡා ආරම්භ කළ හි මොරටු ත්‍රිමාසය මඳි. මොර
මුළු ආශ්‍රිත මාරු කළ මුළු ප්‍රමාණයට දිනෙන් වැඩිමාස
මඳි.


- මිලි ඇම්පියරය - mA
 - මයික්‍රෝ ඇම්පියරය - μ A
- 1000 mA - 1 A
1000 μ A - 1 mA

* විද්‍යාගාර ආමේරයක් සම්බන්ධ වීම් පද්ධතියක් ඔබේ පරීක්ෂණ පිළිබඳ විස්තර කළ යුතුය.

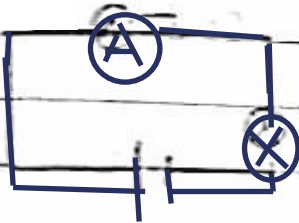- ඇමීටරයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කිරීමේදී ඇමීටරයේ ධන අග්‍රය විදුලි සැපයුමේ ධන අග්‍රයටත් ඇමීටරයේ ඍණ අග්‍රය විදුලි සැපයුමේ ඍණ අග්‍රයටත් වන සේ අග්‍ර නිවැරදි ව සවි කළ යුතු ය.
- ධාරාව මැනීම සඳහා ඇමීටරයක් හෝ මිලි ඇමීටරයක් සම්බන්ධ කරනුයේ පරිපථය සමග ශ්‍රේණිගතව ය.



විද්‍යාගාර ක්‍රියා 7.4

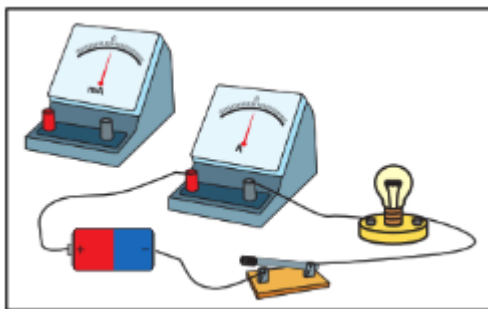

* ඉන්ද්‍රියා ක්‍රියා ධාරාවන්හි මැනීම සඳහා මිලි ඇමීටරයක් සහ මයික්‍රෝ ඇමීටර මිලි.




ඇමීටරය



මිලි ඇමීටරය

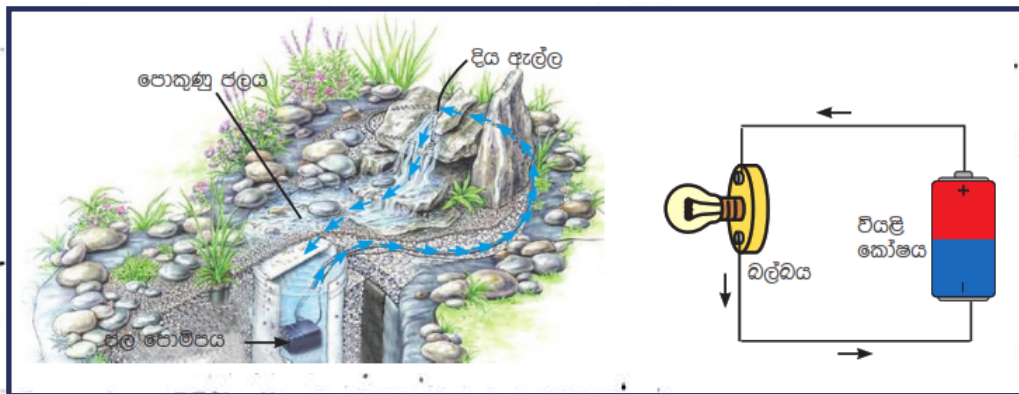7.2 විභව අන්තරය

- * දිය ඇල්ලකින් වැනිකුලකට පැතිරුණු උදාහරණයක් ලෙසින් ජලයේ විද්‍යුත් චුම්බක බලය පෙන්වා දීමට භාවිත කරයි. එවිට ජලයේ විද්‍යුත් චුම්බක බලය පෙන්වා දීමට භාවිත කරයි. (1 කොටස)



- * විද්‍යුත් චුම්බක බලයක් සහ එමගින් විද්‍යුත් චුම්බක බලය පෙන්වා දීමට භාවිත කරයි.



- * විද්‍යුත් චුම්බක බලය මැනීමට භාවිත කරනු ලබන උපකරණයක් වන්නේ වෝල්ට්මීටරයයි.

• විද්‍යුත් චුම්බක බලය මැනීමට භාවිත කරනු ලබන උපකරණය = V

• මනිනු ලබන බලය = වෝල්ට් [V]

• උපකරණය = වෝල්ට් මීටරය


• සම්බන්ධනය = $\text{---} + \text{---} \text{---}$



වෝල්ට්මීටරය


* වෝල්ටීයතාවයන් විෂයයක - ඔව්සාර්මේට් පරිනාම කරනු ලබන සැලසුමක් සැලසීමට අවශ්‍ය වේ.

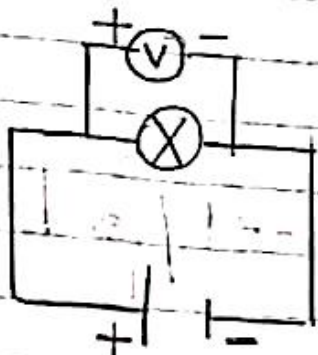1. වෝල්ටීයතාවය - සැලසීමක් සැලසීමට අවශ්‍ය වේ.
2. වෝල්ටීයතාවය - සැලසීමක් සැලසීමට අවශ්‍ය වේ.




ක්‍රියාකාරකම 5

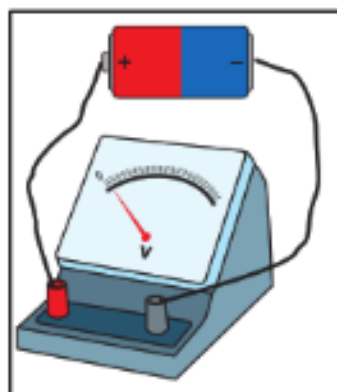1. වෝල්ටීයතාවය = 1.5 V
2. රේඛා ආලෝක
සංඛ්‍යාතය = 1.2 V
3. වෝල්ටීයතාවය = 3 V




වෝල්ටීයතාව / මාපය	වෝල්ටීයතාව
වෝල්ටීයතාව	1.5 V
රේඛා ආලෝක සංඛ්‍යාතය	1.2 V
වෝල්ටීයතාව	3 V

ක්‍රියාකාරකම 6

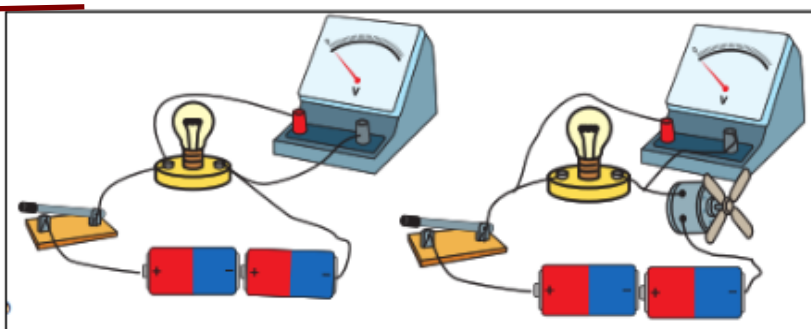

7.3 සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධය

திரைப்படம் 7

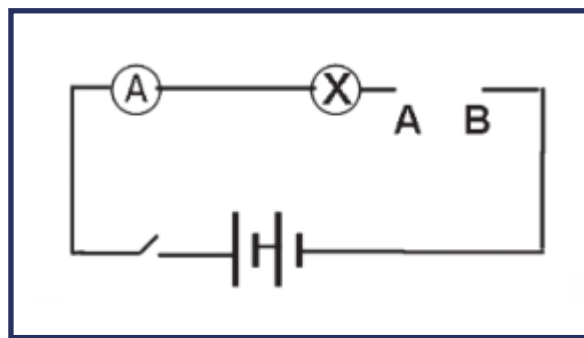

ලෝක කවි ගීත	බල්ලා දිව්‍යානන් සමාජානන්	සූර මාර්ගයෙන් සිංහ (ප්‍රාදේශීය)
1. බිඳ	දිව්‍යානන් හි දැමියා	5A
2. ගායන	දිව්‍යානන් සමාජයේ සිටියා	3A
3. හිමිවරුන්	දිව්‍යානන් ගීත, සිංහ	2A


සන්නායකයෙන් ගලන ධාරාව කෙරෙහි ඒ මගින් ඇති කරන බාධාව සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය ලෙස හැඳින්වේ.

මුහුදු ප්‍රායෝගිකයෙකි ගොනුවක් සිංහල ආර්ථික
ප්‍රතිපත්තියට අදාළව සිංහලයාගේ සිංහල ආර්ථික
සංස්කෘතියට අදාළව.

- പ്രകാശ സ്രോതസ്സിലെ പ്രതിഫലനം : R
- പ്രതിഫലന കോefficient : n
- പ്രതിഫലന കോefficient : n
- പ്രതിഫലന കോefficient : n
- Resistor : R

සමස්තයෙන්ම ප්‍රතිචාරය වැඩි වන බව පෙනේ.

56

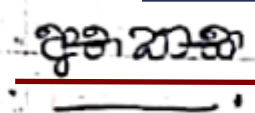

- (ဆရာ)

ආර්ථිකයේ සියලුම අංශවලට සහය වීමට කටයුතු කරමු.

එළවල්විටෙරෙන් ~~ක~~ බඩ පා-සලා පාලන කෙරෙන බව පෙනී
~~සිටින~~ පාලන කළමනාකරුවන්ගේ සහ ප්‍රධානියා.

8 ශ්‍රේණිය

ධාරා විද්‍යුතය පිළිබඳ මිනුම්

ඒකකය - 07

(01). පහත ප්‍රකාශ නිවැරදි නම් (✓) ලකුණ ද වැරදි නම් (✗) ලකුණ ද ඉදිරියෙන් ඇති වරහන තුළ යොදන්න.


- විද්‍යුත් ධාරාවක් ගැලීම සඳහා නිශ්චිත දිශාවක් පවතී. ()
- සාමාන්‍ය වියළි කෝෂයක විභව අන්තරය 12V වේ. ()
- සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධය වැඩි වන විට ඒ තුළින් ගලන ධාරාව ද වැඩි වේ. ()
- ඇමීටරයේ හා වෝල්ට් මීටරයේ ධන අග්‍රය සඳහා ඇමීටරයට වඩා මිලි ඇමීටරය සුදුසු වේ. ()
- කුඩා ධාරාවක් මැන ගැනීම සඳහා ඇමීටරයට වඩා මිලි ඇමීටරය සුදුසු වේ. ()

(02). වරහන තුළින් සුදුසු වචනය තෝරාගෙන හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

(ඕම්, ඇම්පියර්, මැද බිංදු ගැල්වනෝමීටරය, ධන, සෘණ, වෝල්ට්මීටරය)

- විද්‍යුත් ධාරාවක දිශාව හඳුනාගැනීමට භාවිතා කළ හැකිය.
- විද්‍යුත් ධාරාව මනින අන්තර්ජාතික ඒකකය වේ.
- පරිපථයක වූ ලක්ෂ්‍ය දෙකක් අතර විභව අන්තරය මැනීමට භාවිතා කරයි.
- ප්‍රතිරෝධය මනින අන්තර්ජාතික ඒකකය වේ.
- කෝෂයක විද්‍යුත් විභවය වැඩි ස්ථානයේ..... අග්‍රය ද විද්‍යුත් චුම්භකය අඩු ස්ථානය අග්‍රයද වේ.

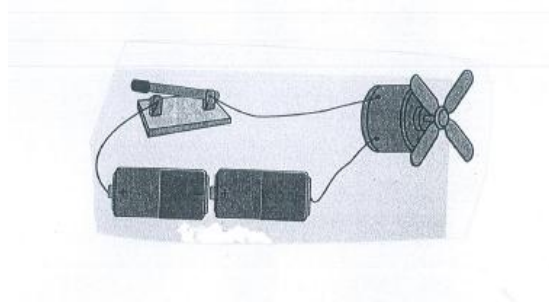(03). පරිපථයක් තුළින් ගලන ධාරාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමට ඔබ පන්තියේදී සකස් කරන පරිපථයක රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.



- ස්විචය සංවෘත කළ විට ඔබ දකින නිරීක්ෂණය කුමක්ද? (ල. 02)
- කෝෂ වල අග්‍ර මාරු කිරීමේදී කුමක් සිදුවේද? (ල. 02)
- ඊට හේතුව කුමක්ද? (ල. 02)
- විද්‍යුත් ධාරාවක් යනු කුමක්ද? (ල. 02)
- විද්‍යුත් ධාරාවක් ගලායන සම්මත දිශාව කුමක්ද? (ල. 02)

(04). වියළි කෝෂ 02ක්, බල්බයක් හා ස්විචයක් ඔබට සපයා ඇත.

- i. බල්බය දැල්වීම සඳහා ඔබ සකසන පරිපථය ඇඳ දක්වන්න. (ඉ. 03)
- ii. එම පරිපථය පරිපථ සංකේත මගින් නැවත ඇඳ දක්වන්න. (ඉ. 03)
- iii. ඔබ ඉහත අඳින ලද පරිපථයේම,
 - a) බල්බය හරහා ගලන ධාරාව මැනීමට මිලි ඇමීටරයක්ද? (ඉ. 02)
 - b) බල්බය හරහා විභව අන්තරය මැනීමට වෝල්ටීයමීටරයක්ද සම්බන්ධ කරන ආකාරය දක්වන්න. (ඉ. 02)

(05). i. විභව අන්තරය හෙවත් වෝල්ටීයතාවය යනු කුමක්ද? (ඉ. 01)

- ii. විභව අන්තරය මනිනු ලබන ඒකකය සඳහන් කරන්න. (ඉ. 01)
- iii. පහත එක් එක් කෝෂයේ වෝල්ටීයතාව කොපමණ වේද?
 - a. වියළි කෝෂය (ඉ. 01)
 - b. ඊයම් අම්ල සංචායක කෝෂය (ඉ. 01)
 - c. බොත්තම් කෝෂය (ඉ. 01)
- iv. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ධාරාවේ හා විභවයෙහි නිවැරදි මිනුම් ලබා ගත යුතු අවස්ථා 2ක් දක්වන්න. (ඉ. 04)

(06). i. සන්නායක ප්‍රතිරෝධය යනු කුමක්ද? (ඉ. 02)

- ii. a) ප්‍රතිරෝධය මනින ඒකකය කුමක්ද? (ඉ. 01)
- b) එහි සංකේතය කුමක්ද? (ඉ. 01)
- iii. සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධය වැඩිවන විට එහි ධාරාවට කුමක් සිදුවේද? (ඉ. 02)
- iv. ප්‍රතිරෝධකයක් පරිපථයකට සම්බන්ධ කරනුයේ කුමක් සඳහාද? (ඉ. 02)
- v. ප්‍රතිරෝධකයක් සඳහා යොදන පරිපථ සංකේතය ඇඳ දක්වන්න. (ඉ. 02)

පිළිතුරු 3 in 1 youtube නාලිකාව ඔස්සේ නැරඹිය හැකිය

Hasitha Hettiarachchi
071-9020298





8 ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව




**7 පාඩම - ධාරා විද්‍යුතය
පිළිබඳ මිනුම්**

නිවැරදි පිළිතුර තෝරා ඉරක් අඳින්න.

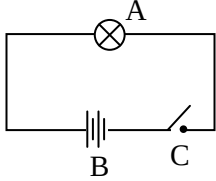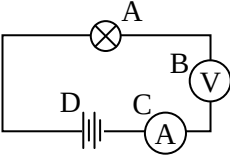- 1) විද්‍යුත් ධාරාව මනින සම්මත ඒකකය
1) වෝල්ට් ය. 2) ඇම්පියර් ය. 3) වොට් ය. 4) ඕම් ය.
 - 2) මෙම පරිපථ සටහනෙහි A, B, C පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ,
1) ස්විච්චය, වියළි කෝෂ, බල්බය
2) ස්විච්චය, බල්බය, වියළි කෝෂ
3) බල්බය, වියළි කෝෂ, ස්විච්චය
4) බල්බය, ස්විච්චය, වියළි කෝෂ
- 
- 3) පහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ,
a) විද්‍යුත් ධාරාව ගැලීමට නිශ්චිත දිශාවක් ඇත.
b) ධාරාව ගලන සම්මත දිශාව වනුයේ සෘණ අග්‍රයේ සිට ධන අග්‍රය දක්වාය.
1) a පමණි 2) b පමණි 3) a හා b පමණි 4) a හා b පමණි
 - 4) විභව අන්තරය මැනීමට භාවිතා කරන උපකරණය වනුයේ,
1) ඇමීටරය 2) වෝල්ටීයීටරය 3) ඕම්මීටරය 4) මිලි ඇමීටරය
 - 5) ප්‍රතිරෝධය යනු
I. සන්නායකයක් තුළින් ගලන ධාරාවකි.
II. විභවය වැඩි ස්ථානයක සිට විභවය අඩු ස්ථානයකට ධාරාව ගලා යාම.
III. සන්නායකයක තුළින් ගලන ධාරාව කෙරෙහි ඒ මගින් ඇති කරන බාධාව.
IV. ඉහත කිසිවක් නොවේ.
 - 6)  මෙම සංකේතයෙන් දැක්වෙන්නේ,
1) බල්බයකි 2) ප්‍රතිරෝධයකි 3) ධාරිත්‍රකයකි 4) ඩයෝඩයකි
 - 7) බහුලව භාවිත කරන වියළි කෝෂයක විභව අන්තරය කොපමණ ද?
1) 1.5 V 2) 3 V 3) 9V 4) 12 V
 - 8) බොහෝ අවස්ථාවල ඇමීටරයේ ධන අගය වර්ණ ගන්වා ඇත.
1) කළු 2) කොළ 3) දුඹුරු 4) රතු
 - 9) මෙම පරිපථයේ C වලින් දැක්වෙන්නේ
1) බල්බයකි 2) ප්‍රතිරෝධයකි.
3) ඇමීටරයකි 4) වෝල්ටීයීටරයකි
- 
- 10) ඉහත පරිපථ සටහනේ වැරදියට සවිකර ඇති උපාංගය වන්නේ,
1) D 2) C 3) B 4) A

පහත උපාංග වල සංකේත නිවැරදිව තෝරා ලියන්න.

- i) වෝල්ට් මීටරය
- ii) ඇමීටරය
- iii) ප්‍රතිරෝධය
- iv) ධාරිත්‍රකය
- v) බල්බය

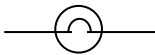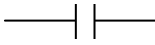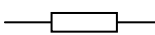- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 

කෙටි පිළිතුරු ලියන්න.

- 1) A) I) බල්බයක්, වයර්, වියලි කෝෂ 2ක්, ඇමීටරයක්, වෝල්ට් මීටරයක් සපයා ඇත. මේවා ආධාරයෙන් බල්බයේ විභව අන්තරය හා ඒ හරහා ගලන ධාරාව මැනීමට සුදුසු පරිපථ සටහනක් අඳින්න. (සංකේත භාවිතයෙන්)
- II) පරිපථයකට වෝල්ට්මීටරය හා ඇමීටරය සවි කරන්නේ කුමන ආකාරයට ද?
- III) බල්බය තුළින් ගලන ධාරාව අඩු කිරීමට භාවිතා කළ හැකි උපාංගය කුමක් ද?
- B) I) බහුලව භාවිතා වන විදුලි කෝෂ වර්ග 3ක් නම්කර එහි වෝල්ටීයතාව සටහන් කරන්න.
- II) ධාරාවේ හා විභවයේ නිවැරදි මිනුම් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වන අවස්ථා 2ක් ලියන්න.
- III) විවිධ ලෝහ වර්ග භාවිතා කිරීමේ දී පරිපථය හරහා ගලන ධාරාව වෙනස් වන බව පෙන්වීමට ක්‍රියාකාරකමක් කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.
- IV) බොහෝ පරිපථවල ප්‍රතිරෝධකවල අගය සටහන් කර ඇත්තේ කුමන ක්‍රමයට ද?

පිළිතුරු 3 in 1 youtube නාලිකාව ඔස්සේ නැරඹිය හැකිය

එච්.එම්.ඩී.ටී.ඒ. හඳපාන්ගොඩ